# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/\$LANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

#### INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

**PARIS** 

(11) N° de publication :

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

2 714 793

(21) N° d'enregistrement national :

94 00906

(51) Int Cis : A 01 K 3/00, A 01 M 23/38

12

### **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**


**A1** 

- 22 Date de dépôt : 07.01.94.
- (30) Priorité :

- (71) Demandeur(s) : GOUTORBE Michel Stéphane Eugène Marie — FR.
- (43) Date de la mise à disposition du public de la demande : 13.07.95 Bulletin 95/28.
- 56 Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Ce demier n'a pas été établi à la date de publication de la demande.
- (60) Références à d'autres documents nationaux apparentés :
- (2) Inventeur(s) : GOUTORBE Michel Stéphane Eugène Marie.
- 73) Titulaire(s) :
- 74) Mandataire :

54) Plège électrique pour limaces et escargots.

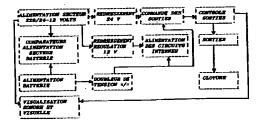(57) Dispositif, qui relié à une clôture électrique spécifique, constituée de 4 conducteurs qui sont fixés sur un support isolant souple en "forme d'escaliers", ce qui assure une protection contre la pluie, pas de conduction entre les conducteurs Ce dispositif détruit les limaces et empêche les escargots de quitter leurs enclos. Le système est autonome, il fonctionne sur secteur et batterle 12 v. En cas de coupure secteur, il passe automatiquement sur batterie. La tension de sortie est de 35 V.= à vide. Il possède une signalisation sonore et visuelle, ainsi que trois sorties indépendantes.



FR 2 714 793 - A1



1

La présente invention concerne un appareil détruisant les limaces écologiquement, mais empêche les escargots de quitter leur enclos. Actuellement aucun produit n'est proposé sur le marché. on peut utiliser des filets dit "italien", mais par fortes pluies ils sont peut éfficaces D'autres emploient des clôtures électriques à sangliers en 10000 volts : D'autres emploient des clôtures électriques pour bovins, en cas de coupures secteur (orages) ,plus de protection D'autres du "bricolage maison". Actuellement des éleveurs utisent (ils n'ont pas le choix), une cloture électrique constituée de quatre conducteurs montés sur un support en matière synthétique, ces conducteurs sont du métal inoxydable, ce qui pose des problèmes de raccordements, très mauvais conducteurs, chute de tension, d'où emploi de tensions élevées, d'où danger, alors qu'une tension de 10 volts courant continu repousse les escargots, ce dernier possède des reflexes surprenants par rapport à la limace ou quelques volts suffisent à la détruire.

#### 5 CONSTITUTION DU MONTAGE:

Un générateur courant continu raccordé à une clôture électrique spécifique.

#### GENERATEUR:

Il est alimenté en 220 volts alternatif par l'intermédiaire d'un transformateur 220/24-12 volts. Le 24 volts alternatif, redressé et filtré alimente les clotures. Le 12 volts alternatif, redressé, filtré et régulé sert à alimenter les circuits internes de contrôles et de visualisation. La tension de sortie à vide est de 35 volts =. L'appareil est alimenté aussi par une batterie 12 volts qui alimente un convertisseur 12=/28= en cas de coupure secteur, le système passe automatiquement sur batterie. Le montage possède 3 sorties indépendantes, elles sont protégées contre les courts circuits accidentels ou surcharges.

### SIGNALISATION VISUELLE:

Une LED verte indique que le montage fonctionne sur le secteur. Une LED jaune indique que montage fonctionne sur batterie. Une LED rouge indique que la batterie est déchargée: tension 11.2 v. ou que le secteur est coupé.

La signalisation est réalisée par un double ampli OP TL 082: se reporter au schéma de principe (figure 6) parties C et E. Il ne peut y avoir contrôle de la tension batterie que si le secteur est raccordé, information prise sur le plus 12 volts redressé.

#### SIGNALISATION SONORE

2

Un buzzer retentit d'une façon discontinue lorsque la résistance de cloture est R=200 ohms, tension de la cloture = 11 volts, donc suffisante, ce qui signiffie une surcharge. Le buzzer retentit d'une façon continue lorsque la batterie est déchargée ou absence de secteur.

#### CONTROLE DE LA RESISTANCE DES CLOTURES:

Le système controle en permanance la résistance des clotures. Une lampe à incandescence de 24 v. 3 watts est montée en série entre le plus 24 v. du générateur et la sortie de la cloture, elle fait office de comparateur, voir fig 1

Lorsqu'une tension négative est ramenée par une sortie, cette tension sera appliquée à la base d'un transistor qui commande un buzzer, la tension est fonction de la résistance de la cloture, une résistance de 200 ohms provoque l'enclenchement du buzzer. L'aiguillage des diodes D1 D2 D3 permet de controler en permananceles trois circuits.

10

# DOUBLEUR DE TENSION CONTINU/CONTINU:

Avec ce principe, il ne faut qu'une batterie 12 volts pour obtenir 24 volts. Le doubleur de tension n'est sous tension que si il y a absence de secteur. Le convertisseur utilise un circuit TBA 820 avec diodes 4148 et condensateurs se reporter au schéma de principe partie D. L'intensité que peut débiter ce montage est de 60 mA, ce qui est suffisant. Une diode est montée entre le moins 12 v. et le moins 24 v. redressé

#### COMMANDE DES CIRCUITS DE SORTIE

Se fait en connectant les clôtures sur les fiches arrières situées sur le coffret

#### SUPPORT DE CLOTURE: fig 2

Il permet de fixer la cloture: soit contre un mur, ou sur le sol.

#### MATIERE:

En matière plastique souple: température de moins 20° C. à plus40° C., de couleur claire pour moins absorber la chaleur. FORME: en forme "d'escaliers" avec encoches repère A figure 2 qui permet la fixation des conducteurs, ce principe à l'avantage, lorsqu'il pleut, l'eau ne peut pas relier les conducteurs entre eux, les conducteurs dépassant de 2 mm le support figure 3.

Des trous B fig. 2 de 4.5 mm de diamètre, tous les 0.2 mètre permettent la fixation de l'ensemble. Le support devra être relativement souple: mise en rouleau de 100 métres pour le conditionnement.

#### **CONDUCTEURS:**

repère D fig. 3, ils possède une faible résistivité, dimensions: largeur 20 mm, dont 5 mm servent à la fixation dans le support, épaisseur 0.4 mm,ils sont protégé contre l'oxydation.

# SYNOPTIQUE FIGURE 5 SCHEMA DE PRINCIPE FIGURE 6

LISTE	DU	MATERIEL	_	REFERENCE	ET	REPERES.
-------	----	----------	---	-----------	----	----------

DESIGNATION	REFERENCE	REPERE	QUANTITE
TRANSFORMATEUR	220/24-12 V.	TR	1
PONT DE DIODES	2 A. 100 V.	PD1 et 2	2
PORTE FUSIBLE	C.I.	<i>F</i>	1
FUSIBLE	500 шА	F	1
CONDENSATEUR	470 μF 25 V.	C1 C2 C10	3
CONDENSATEUR	100μF 25 V.	C3	1
CONDENSATEUR	0.1 μF	C4	1 _
CONDENSATEUR	10 nF 63 V.	C5	1
CONDENSATEUR	4.7μF 25 V.	C6 C7	2
CONDENSATEUR	1 μF 25 V.	C8 C9	.2
INTER UNIPO.	S1 S2 S3 S4		4
AMPOULE	48 V. 3 W. E	210 L1 L2 L3	3
SUPPORT AMPOULE	CI E10		3
FICHE DOUILLE	4 mm		8
BUZZER 15	24 V.=		1
DIODE	4007	D1 à D6	6
DIODE	4148	D8 à D11	4
DIODE ZENNER	12 V.	D7	1
CIRC.INTEGRE.	7812	CI1	1
CIRC. INTEGRE.	TBA 820	CI2	1
		·	

		4			
RELAIS	12 V. 2RT	KA1 KA2	2		
RESISTANCE	820 E 1/4 W	R1 R2 R3	3		
RESISTANCE	100 K 1/4 W	R4 R5	2		
RESISTANCE	10 K 1/4 W	R6 R7	2		
20 RESISTANCE	1 K 1/4 W	R8	1		
RESISTANCE	22 K 1/4 W	R9	1		
RESISTANCE	5.6 K 1/4 W	R10	1		
RESISTANCE	6.8 K 1/4 W	R11	1		
RESISTANCE	12 K 1/4 W	R12	1		
BORNIER	DOUBLE CI		4		
CIRCUIT IMPRIME	100X 100 +902	x50			
SUPPORT DE CI	2X4		2		
COFFRET 190 X 125	1				
LED ROUGE 5mm	<u> </u>				
LED VERTE 5 mm	1				
LED JAUNE 5 mm	1				
PASSE FIL	1				
PIED CAOUTCHOUC	4				
COOSSE DOUILLE DE	8				
COSSE POIGNARD	2				
CORDON SECTEUR 2 X 1.5 mm2					

#### REVENDICATIONS

- 1 Apareil qui permet d'éviter que les escargots ne quittent leur enclos (cas d'un élevage) et détruit les limaces d'une façon écologique (électrocution)

  Caractérisé par le fait qu'il est constitué:

   un coffret électronique qui contrôle trois circuits


   un coffret électronique qui contrôle trois circuits

  indépendants, qui alimente une clôture électrique spécifique.

  Trois ampoules, une par circuit, qui sont montées en série entre le plus 24 v. et le moins elles sont montées en comparateur, ce système permet de contrôler en permanance les trois circuits en en même temps la valeur de la résistance en ohms, si la résistance devient égale ou inférieure à 200 ohms, une alarme sonore et visuelle se met sous tension, la tension aux bornes de la clôture est de 11 volts, ce qui est suffisant pour une protection efficace
- 2 Appareil selon 1 caractérisé par le fait que les conducteurs en acier étamé de la clôture sont au nombre de 4, sont montés sur un support isolant semi-rigide en forme d'escaliers fig; 2 Lorsqu'il pleut l'eau ne peut pas relier électriquement les conducteurs entre eux, X fig. 3.Le support permet la fixation de l'ensemble. (X = écartement entre les conducteurs)
- 40
  3 Appareil selon 1 ou 2 caractérisé par le fait qu'il comporte une Signalisaton:
  Visuelle: 3 voyants indiquent si le montage fonctionne sur secteur ou sur batterie, si la batterie est déchargée, ou absence de secteur.
  Sonore:
   en cas de décharge batterie ( tension égale à 11,2 v.)
   en cas d'absence secteur ou surcharge de la clôture.
  Les trois lampes qui contrôlent les sorties, s'éclairent en fonction de la résistance de la cloture, on voit immédiatement le circuit défectueux signalisation visuelle et sonore.
- 4 Appareil selon l'une quelquonque des revendications précédéntes

Caractérisé par le fait: Il fontionne en très basse tension, il est alimenté soit: Il fontionne en très basse tension, il est alimenté soit: - Par le secteur par un transformateur 220/24-12 V. ainsi que par une batterie 12 V. en cas de coupure secteur il passe automatiquement sur batterie. - Ou par 2 batteries 12V. et 2 piles de 9 V. donc autonome du secteur.

FIGURE I

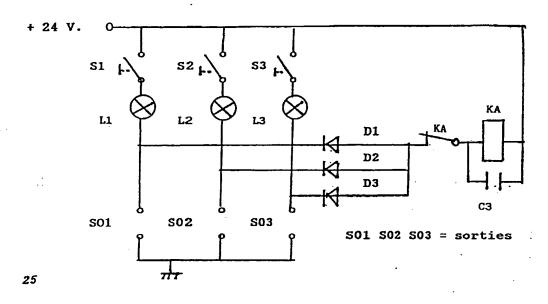



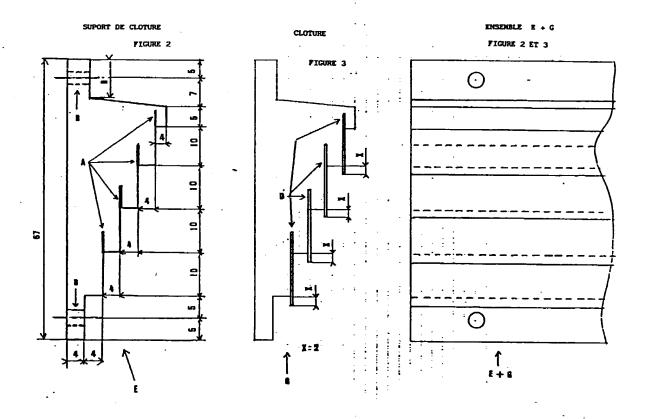


Figure 5

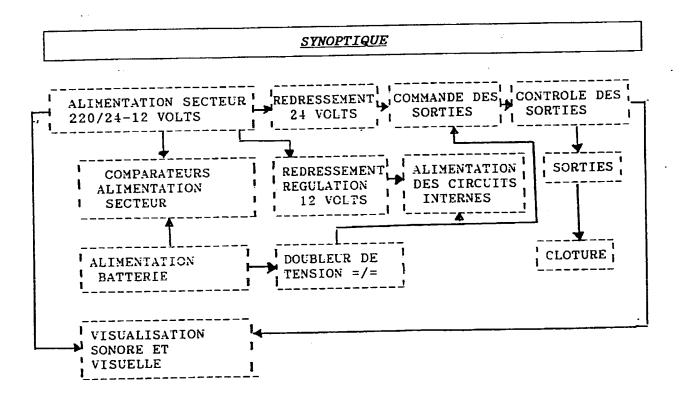

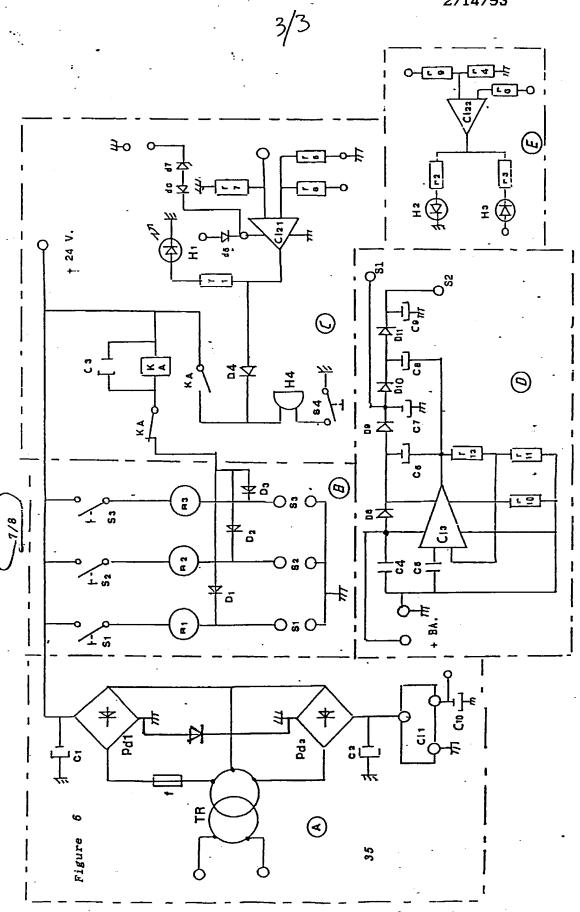

DERWENT-ACC-NO:

1995-247830

DERWENT-WEEK:

199533

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Electrical enclosure apparatus for

trapping snails -

monitors resistance change of three

circuits forming

electrical barrier to ring alarm and

activate lights with

enclosure conductors formed in

staircase configuration

INVENTOR: GOUTORBE, M S E M

PATENT-ASSIGNEE: GOUTORBE M S E M[GOUTI]

PRIORITY-DATA: 1994FR-0000906 (January 7, 1994)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE PAGES

MAIN-IPC

FR 2714793 A1

July 13, 1995

N/A

009 A01K 003/00

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

FR 2714793A1

N/A

1994FR-0000906

January 7, 1994

INT-CL (IPC): A01K003/00, A01M023/38

ABSTRACTED-PUB-NO: FR 2714793A

BASIC-ABSTRACT:

The apparatus includes an electronic container controlling three electronic

circuits which form an electrical barrier. If the

resistance of the circuits

becomes less than or equal to 200 ohms, an alarm rings and warning lights are

activated.

The voltage at the boundary of the enclosure is 11 V which is sufficient to effectively prevent escape. Four fixed conductors are mounted at set heights, one above the other in a stair shape. The conductors are supplied with 24 V  $_{\odot}$ 

from the mains. The three circuits are supplied independently.

ADVANTAGE - Environmentally friendly destruction of slugs. Snails unharmed. Rain does not short circuit conductors. Battery provides supply in event of mains failure. Low voltage used.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.5/6

TITLE-TERMS: ELECTRIC ENCLOSE APPARATUS TRAP SNAIL MONITOR RESISTANCE CHANGE

THREE CIRCUIT FORMING ELECTRIC BARRIER RING ALARM ACTIVATE LIGHT

ENCLOSE CONDUCTOR FORMING STAIR CONFIGURATION

DERWENT-CLASS: P14 X25

EPI-CODES: X25-N02; X25-X;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1995-192461